

18.04.05 Іллєщенко 1339
21.09.05 Іллєщенко 2283
32.10.06. Іллєщенко 5528

Міністерство освіти і науки України
Запорізька державна інженерна академія

котрій відповідає розміслюванням та виконанням енергомеханічної якості електроенергетики.

1.2. Перед виконанням курсового проекту слід проконстатувати теоретичний матеріал, зазначений в п. 1.1. розділу курсу, користуючись підручниками

та методичними матеріалами які викладаються в цих підручниках, а також опанувати

загальні методичні засади виконання курсового проекту, зазначені в методичному посібнику

“Методичні вказівки до виконання курсового проекту з спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент” ЗДІА”, який є частиною

СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Методичні вказівки
до виконання курсового проекту

для студентів ЗДІА
спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент”
всіх форм навчання

Рекомендовано до видання
на засіданні кафедри ЕМ,
протокол № 11 від 04.06.2004 р.

22. Модуль вимірювання та обробка даних енергомеханічної якості електроенергетики

23. Модуль вимірювання та обробка даних енергомеханічної якості електроенергетики

Системи виробництва і забезпечення якості електричної енергії.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів ЗДІА
спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент” всіх форм навчання
/Укл.: Ю.Г. Качан, С.А. Левченко. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.

Укладачі: **Ю.Г. Качан, докт. техн. наук, професор**
С.А. Левченко, ст. викладач

Відповідальний за випуск : зав. кафедрою ЕМ
докт. техн. наук, професор Ю.Г. Качан

Запорізька державна
інженерно-педагогічна університет
БІБЛІОТЕКА

81Н

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

- 1.1. Передбачений в цій навчальній дисципліні курсовий проект охоплює матеріал таких розділів робочої програми як: “Характеристика якості електроенергії” та “Методи і засоби підвищення якості електроенергії”.
- 1.2. Перед виконанням курсового проекту слід опрацювати теоретичний матеріал зазначених в п. 1.1. розділів курсу, користуючись навчальною літературою, список якої наведений в кінці посібника, а також опанувати методики рішення відповідних задач в цих розділах.
- 1.3. Виконання роботи повинно супроводжуватись пояснючим текстом з посиланням на джерело, де взяті розрахункові формули, співвідношення, тощо.
- 1.4. Курсовий проект виконується у вигляді зброшуваних аркушів формату А4, на титулі вказується група, ініціали та прізвище студента. Графічна частина виконується на форматі А1 (дозволяється використання формату А2, якщо це доцільно).
- 1.5. Електричні схеми повинні бути накреслені за допомогою відповідних технічних засобів з додержанням стандартів на їх виконання.
- 1.6. Подання формул, таблиць, рисунків повинно відповідати діючим вимогам щодо оформлення курсових і дипломних проектів.
- 1.7. Курсовий проект, після його перевірки керівником, підлягає публічному захисту, після чого виставляється оцінка.
- 1.8. Якщо робота не захищена, то всі необхідні поправки робляться в її кінці у розділі “Робота над помилками”. Вносити будь-які виправлення в пояснівальну записку або креслення після перевірки викладачем не дозволяється.

2. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

- 2.1. Зміст курсового проекту відповідає назві “Розробка фільтросиметрючого пристрою для забезпечення якості електроенергії”.
- 2.2. Мета роботи – придбання навичок розрахунку коефіцієнтів несиметрії і несинусоїдальності напруги; оволодіння методикою розрахунку параметрів фільтро-симетрючого пристрою для покращення показників якості електроенергії.
- 2.3. Вихідні дані та об’єм роботи задаються керівником проекту кожному студенту особисто у вигляді:

Міністерство науки та освіти України
Запорізька державна інженерна академія
Кафедра енергетичного менеджменту

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект по дисципліні
“Системи виробництва і забезпечення якості електроенергії”
Тема “Розробка фільтросиметрючого пристроя для забезпечення якості електроенергії”

Студент гр. ЕМ-

Спеціальність 7.000008 “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ВИХІДНІ ДАНІ

1. Потужність однофазного навантаження (фази ____), $S = \text{_____} \text{ МВА}$
2. Коефіцієнт потужності однофазного навантаження, $\cos\phi = \text{_____}$
3. Номінальна напруга мережі, $U_H = \text{_____} \text{ кВ}$
4. Потужність КЗ у точці підключення навантаження, $S_{KZ} = \text{_____} \text{ МВА}$
5. Кількість фаз вентильного перетворювача (ВП) _____
6. Потужність навантаження на ВП $S_{VP} = \text{_____}$
7. Відносні рівні гармонік напруги у мережі $U_{11*} = \text{____\%}, U_{13*} = \text{____\%}$

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибрати лінійні напруги, на які вмикається фільтросиметрючий пристрій, і співвідношення потужностей конденсаторів, які визначаються умовами симетрування напруги.
2. Розрахувати залишкові значення напруг гармонік і коефіцієнт несинусоїdalності.
3. Привести схему підстанції з однофазним навантаженням, джерелом гармонік, фільтросиметрючим пристроєм та іншим електрообладнанням (формат А1 або А2).

Завдання видане “ ” 20 р.
Термін здачі “ ” 20 р.

Завдання видав

3. ПОЯСНЕННЯ ДО РОБОТИ

Довгий час розвиток енергетики нашої країни супроводжувався недооцінюванням, а часто й ігноруванням проблем якості електричної енергії, що сприяло масовому порушення електромагнітної сумісності електричних мереж споживачів та енергоносіїв. Якість електричної енергії із року в рік погіршується, тоді як вимоги до неї все більше зростають. Зараз склалося дуже важке становище, коли новітні технологічні процеси, автоматичні лінії, обчислювальна, вакуумна, мікропроцесорна техніка, телемеханіка, при теперішній якості електричної енергії вже надійно працювати не можуть.

Інтенсифікація виробничих процесів, підвищення продуктивності праці пов’язані з удосконаленням існуючих та запровадженням нових передових технологій. З останнім пов’язане широке застосування пристройів, які за своїм принципом дії погано впливають на якість електричної енергії в електрических мережах.

Якість електроенергії є сукупність параметрів, що характеризують особливості процесу передачі електроенергії для її використання у нормальних умовах експлуатації, які визначають безперервність електропостачання і характеризують напругу живлення (величину, несиметрію, частоту, форму хвилі).

3.1. Розрахунок несиметричних напруг.

Найбільш відомими джерелами несиметрії в трифазних системах електропостачання промислових підприємств є потужні однофазні споживачі, наприклад індукційні плавильні та нагрівальні печі, зварювальні агрегати, установки електрошлакового переплаву (ЕШП), а також трифазні електроприймачі з нерівномірним навантаженням фаз, тощо.

Коефіцієнт несиметрії напруг оцінюють як відношення напруги зворотної послідовності основної частоти, яку визначають розкладанням на симетричні складові системи лінійних напруг до номінальної лінійної напруги, %:

$$K_{2U} = \frac{U_2}{U_H} = \frac{(U_{AB} + a^2 U_{BC} + a U_{CA})}{3U_H} 100, \quad (3.1)$$

де a – фазовий оператор ($a = e^{j\frac{2}{3}\pi}$).

Для розрахунків несиметричних режимів, а також вірного вибору технічних засобів, призначених для зниження несиметрії, необхідне знання опорів зворотної послідовності всіх елементів електрических мереж і електрообладнання. Формули для визначення опорів зворотної послідовності елементів промислових електрических мереж зведені в табл.3.1

Таблиця 3.1.

Формули розрахунку опорів зворотної послідовності.

Електроприймачі (елементи мережі)	Формули для розрахунку опорів зворотної послідовності	Примітки
Синхронні електродвигуни	$X_{2C} = \frac{U_H^2}{S_H} \cdot X_2$	При відсутності каталожних даних приймають $X_2 = 0,24$; U_H , кВ; S_H , МВА
Асинхронні електродвигуни	$X_{2A} = \frac{U_H^2}{S_H} \cdot X_{k*}$	$X_{k*} = \frac{1}{k_H}$, де k_H - кратність пускового струму
Двообмоточні трансформатори та реактори	$X_{2T} = \frac{U_H^2}{S_H} \cdot e_{k*}$	e_{k*} - відносне значення ЕРС КЗ. Для реакторів замість e_{k*} приймають X_p .
Триобмоточні трансформатори з розщепленими обмотками, подвійні реактори для кожної обмотки	$X_{2P} = \frac{U_H^2}{S_H} \cdot X_*$	X_* - відносна реактивність обмотки
Батарея конденсаторів	$X_{2BK} = \frac{U_H^2}{Q_{BK}}$	Q_{BK} , Мвар
Вентильні перетворювачі	$X_{2BP} = 2,5 \cdot \frac{U_H^2}{Q}$	Q-реактивне навантаження перетворювача, Мвар; $Z = Z \cos \phi + jZ \sin \phi$, де $\cos \phi$ - коефіцієнт потужності перетворювача з навантаженням S.
Електродугові сталеплавильні печі	$Z_{2D} = \frac{U_H^2}{S}$	
Постачаюча енергосистема	$X_{2C} = \frac{U_H^2}{S_{K3}}$	S_{K3} - потужність КЗ мережі.
Освітлювальні навантаження: 1) 3-фазна група ламп розжарювання 2) люмінесцентні та рутні лампи	$Z_{2H} = 4 \frac{U_H^2}{P}$ $Z_{2L} = 0,71 \frac{U_H^2}{S}$	P-активна потужність навантаження, МВт S-повна потужність навантаження, МВА.

Напругу зворотної послідовності в розподільних мережах, підключених до основних мереж енергетичних систем, можна визначити за формулою:

$$U_2 = I_2 X_{K3}, \quad (3.2)$$

де X_{K3} - опір короткого замикання, Ом; I_2 - значення струму зворотної послідовності в мережі, яке обумовлене підключенням несиметричних навантажень, А.

В розподільних мережах, які живляться від автономних або малопотужних енергетичних систем ($S_{K3} \leq 200 \text{ МВ} \cdot \text{А}$), при визначенні напруги зворотної послідовності рекомендується користуватись виразом

$$U_2 = I_2 X_{2\Sigma}, \quad (3.3)$$

де $X_{2\Sigma}$ - еквівалентний опір зворотної послідовності мережі, Ом.

Струм зворотної послідовності I_2 , обумовлений підключенням однофазних навантажень I_{AB} та I_{BC} на лінійні напруги U_{AB} та U_{BC} і початкову фазу цього струму ψ_{12} визначають за формулами:

$$I_2 = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{3I_{AB}^2 + (I_{AB} - 2I_{BC})^2} \cdot e^{j\psi_{12}}, \quad (3.4)$$

$$\psi_{12} = \arctg \frac{\sqrt{3}I_{AB}}{I_{AB} - 2I_{BC}} - \varphi_n, \quad (3.5)$$

де φ_n - фазний кут навантажень.

Якщо відомі повні потужності навантажень S_{AB} та S_{BC} , то струм I_2 визначають за виразом:

$$I_2 = \frac{\sqrt{3}}{6U_H} \sqrt{3 \cdot S_{AB}^2 + (S_{AB} - 2S_{BC})^2} \cdot e^{j\psi_{12}}, \quad (3.6)$$

$$\psi_{12} = \arctg \frac{\sqrt{3}S_{AB}}{S_{AB} - 2 \cdot S_{BC}} - \varphi_n, \quad (3.7)$$

Для однофазного навантаження:

$$I_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} I_{AB} \cdot e^{j\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{S_{AB}}{U_H} e^{j(\frac{\pi}{3} - \varphi_n)}, \quad (3.8)$$

У випадку увімкнення однофазних навантажень на інші лінійні напруги U_{AC} або U_{CA} до значення ψ_2 , визначеного за виразами (3.5) або (3.7) (для однофазного навантаження $\psi_2 = \pi/3 - \varphi_n$), додають відповідно $\frac{2}{3}\pi$ або $\frac{4}{3}\pi$.

Для електродугових сталеплавильних печей (ЕДСП) найбільше значення струму зворотної послідовності в режимі розплаву можна оцінити за спiввiдношенням $I_2=0,6I_{H\pi}$, де $I_{H\pi}$ - номiнальний струм печi. Комплекс повного опору зворотної послiдовностi вузла мережi пiдприємства в цьому випадку визначається наступним чином:

$$Z_{2\Sigma} = \frac{U_H^2}{\sqrt{4S_H^2 + (Sk + 2,67S_H - Q_{BK})^2}} \cdot e^{j\psi_{2\Sigma}}, \quad (3.9)$$

$$\psi_{2\Sigma} = \arctg \frac{1 + 2,67K_H - K_{BK}}{2K_H}, \quad (3.10)$$

де S_H, S_{K3}, Q_{BK} - вiдповiдно потужнiсть узагальненого навантаження, КЗ та БК:

$$K_H = \frac{S_H}{S_{K3}}, \quad K_{BK} = \frac{Q_{BK}}{S_{K3}}. \quad (3.11)$$

Зазвичай для вузлiв навантаження пiдприємств опiр зворотної послiдовностi є реактивним iндуктивним.

3.2. Розрахунок несинусоїdalностi напруг

Джерелами вищих гармоник струму та напруги є електроприймачи з нелiнiйними навантаженнями: вентильнi перетворювачi, ЕДСП, установки електродугового зварювання, газорозряднi лампи тощо.

Несинусоїdalnistть форми кривої напруги характеризується коефiцiєнтом несинусоїdalnosti:

$$K_{HC} = \sqrt{\sum_{v=2}^{\infty} \frac{U_v^2}{U_1}} \cdot 100\% \approx \sqrt{\sum_{v=2}^n \frac{U_v^2}{U_H}} \cdot 100\%, \quad (3.12)$$

де U_v та U_1 - напруги v -ї та 1-ї гармонiк (фазнi або лiнiйнi); n - номер останньої з гармонik, що облiковуються.

Для розрахунку U_v необхiдно попередньо визначити струм вiдповiдnoї гармонiк, який залежить не тiльки вiд характеристики електричної мережi, а i вiд виду нелiнiйного навантаження.

У таблицi 3.2 зведенi порядок гармоник струmu, якi пiдлягають розрахунку i формули для їх визначення стосовно рiзних типiв джерел. При постiйному навантаженнi декiлькох джерел гармоник, еквiвалентнi величини їх розраховують за виразом:

$$I_{\Sigma} = \frac{S_{\Sigma} \cdot K_{\Sigma}}{\sqrt{3} \cdot U_v}, \quad (3.13)$$

де S_{Σ} - розрахункове значення повної потужностi перетворювачiв, МВА; K_{Σ} - коефiцiєнт, який враховує наявнiсть зсуву фаз мiж гармониками струmu окремих перетворювачiв. Для $v=5$ приймають $K_{\Sigma}=0,9$ i для $v=11; 13$ - $K_{\Sigma}=0,75$.

Таблиця 3.2.

Формули розрахунку гармоник струму		
Джерело вищих гармоник	Порядок гармоник	Формули розрахунку
Вентильнi перетворювачi (нерегульованi) 6-фазна схема випрямлення 12-фазна схема випрямлення	5; 7; 11; 13 11; 13	$I_v = I_H / v$, де v - порядок гармоники; I_H - номiнальний струм перетворювачa, А
Тиристорнi перетворювачi ТПЧ-800 з 3-фазною мостовою схемою	5; 7; 11; 3	$I_v = I_H [1.1(v \pm 1)]$, де для $v=5, 13$ приймають "+", для $v=7, 11$ - "-"
Дуговi сталеплавильнi печi (у режимi розплаву)	2; 3; 4; 5; 7	$I_v = 1,25I_H / v^2$, де I_H - номiнальний струм печi, А
Силовi магнiтнi пiдсилювачi УСО-80	3; 5; 7	$I_3 = 10\% I_H$ $I_5 = 25\% I_H$ $I_7 = 30\% I_H$
Установки дугової електрозварки, якi живляться вiд випрямачiв, зiбраних за 3-фазною мостовою схемою	5; 7; 11; 13;	$I_0 = I_1 / v^2$, де I_1 - перша гармоника лiнiйного струmu випрямляча зi сторони живлення, А
Газорозряднi лампи	3; 5	$I_3 = 0,1I_1 \cdot 100$ $I_5 = 0,03I_1 \cdot 100$, де I_1 - струм першої гармоники, А

3.3. Розрахунок параметрiв симетрючого пристрою (СП)

Слiд зауважити, що симетрючi пристроi є джерелами реактивної емiнiсnoї потужностi. Тому СП виконують подвiйнi функцiї - симетрють напруги i компенсують реактивну iндуктивну потужнiсть пiдприємства, тим самим пiдвищуючи його cosφ. Сумарна потужнiсть батарей конденсаторiв двофазного симетрючого пристрою знаходить за формuloю:

$$Q_{\Sigma} = 2\sqrt{3}KI_2U_{HB} \sin(\psi_2 + \xi), \quad (3.14)$$

де $p_{AB(BC)}$ - коефіцієнти, що розраховуються за формулою:

$$p_{AB(BC)} = \frac{1}{1 + \frac{3K_{pAB(BC)}v_p^2}{1 - v_q^2}}. \quad (3.19)$$

Тут v_p - номер гармоніки, на частоту якої настроєн ФСП; v_q - відносна частота v_q -ї гармоніки, яка протікає крізь ФСП; $K_{pAB(BC)}$ - відносна потужність батареї ФСП. Останні дві величини визначаються за формулами:

$$v_q = \frac{v_p}{v_q}; \quad (3.20)$$

$$K_p^{AB(BC)} = \frac{Q_{BK}}{S_{K3}}, \quad (3.21)$$

де S_{K3} - потужність КЗ на шинах ФСП.

Сумарна потужність БК ФСП задається умовами фільтрації гармонік і не повинна перевищувати оптимальної реактивної потужності для заданого вузла мережі. Якщо потужність БК ФСП буде недостатньою за умовами перевантаження їх струмами вищих гармонік, потрібно знизити частоту налаштування фільтра.

При значенні $K_p \leq 1.5 \cdot 10^{-2}$ відхилення частоти налаштування від резонансної допускається у межах $\pm 5\%$. У цьому випадку рекомендується приймати $v_p = 5$ при наявності в мережі шестифазних вентильних перетворювачів і $v_p = 11$ - при наявності дванадцятифазних перетворювачів. Відносні значення гармонік напруги у складі лінійних напруг мережі після установки ФСП, налаштованого на частоту v_q -ї гармоніки і увімкненого на лінійні напруги U_{AB} та U_{BC} (по відношенню їх значень до установки ФСП), знаходять за формулами:

$$U_{v_q AB} = \frac{p_{AB} \sqrt{3(1 + p_{BC} + p_{BC}^2)}}{1 + p_{AB} + p_{BC}}, \quad (3.22)$$

$$U_{v_q BC} = \frac{p_{BC} \sqrt{3(1 + p_{AB} + p_{AB}^2)}}{1 + p_{AB} + p_{BC}}, \quad (3.23)$$

$$U_{v_q CA} = \frac{\sqrt{3}(p_{AB}^2 + p_{BC}^2 + p_{AB} \cdot p_{BC})}{1 + p_{AB} + p_{BC}}. \quad (3.24)$$

При $K_p \geq 1.5 \cdot 10^{-2}$ можна вважати $U_{v_q AB(BC)} = 1 - \sigma_{v_q}^{AB(BC)}$.

4. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ

Приклад 1

Визначити коефіцієнт несиметрії лінійних напруг на шинах підстанції. Вихідні дані:

- потужність однофазного навантаження $S_{AB} = 2,5$ МВА, $S_{BC} = 2,5$ МВА;
- потужність узагальненого навантаження $S_H = 12$ МВА;
- потужність встановленої батареї конденсаторів $Q_{BK} = 3,6$ Мвар;
- коефіцієнт потужності однофазного навантаження $\cos\phi = 0,8$;
- номінальна напруга мережі $U_H = 6$ кВ;
- потужність КЗ в точці підключення навантаження $S_{K3} = 144$ МВА.

За виразом (3.6) визначимо струм зворотної послідовності:

$$I_2 = \frac{\sqrt{3}}{6U_H} \sqrt{3 \cdot S_{AB}^2 + (S_{AB} - 2S_{BC})^2} = \frac{\sqrt{3}}{6 \cdot 6} \sqrt{3 \cdot 2500^2 + (2500 - 2 \cdot 2500)^2} = 240 \text{ A.}$$

Згідно формулам (3.11)

$$K_H = \frac{S_H}{S_{K3}} = \frac{12}{144} = 0,083; \quad K_{BK} = \frac{Q_{BK}}{S_{K3}} = \frac{3,6}{144} = 0,025$$

Модуль опору зворотної послідовності з формули (3.9) з урахуванням значень K_H та K_{BK}

$$Z_{2\Sigma} = \frac{U_H^2}{\sqrt{4S_H^2 + (S_{K3} + 2,67S_H - Q_{BK})^2}} = \frac{6,3^2}{144\sqrt{4 \cdot 0,083^2 + (1 + 2 \cdot 6,7 \cdot 0,083 - 0,025)^2}} = 0,207 \text{ Ом.}$$

Напруга зворотної послідовності визначається за формулою:

$$U_2 = \sqrt{3}I_2Z_2 = \sqrt{3} \cdot 240 \cdot 0,207 = 82,5 \text{ В.}$$

Коефіцієнт несиметрії напруг по зворотній послідовності

$$K_{2U} = \frac{U_2}{U_H} = \frac{82,5}{6000} \cdot 100\% = 1,4\%.$$

Висновок: так як коефіцієнт несиметрії $K_{2U} \leq 2\%$ установка СП непотрібна

Приклад 2

Однофазна піч потужністю $S_{AB} = 5$ МВА, $\cos\phi = 1$ підключена до мережі 6 кВ електросталеплавильного цеху, який живиться від місцевої енергетичної системи. Потужність КЗ у точці підключення $S_{K3} = 144$ МВА. Значення

реактивної потужності трифазних електроприймачів, яку потрібно скомпенсувати, становить $Q = 5400$ квар. Вибрati батареї конденсаторів СП.

Визначимо силу струму зворотної послідовності однофазного навантаження та його аргумент з формули (3.8)

$$I_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{S_{AB}}{U_H} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{5000}{6} = 483 \text{ A}, \quad \psi_2 = \pi/3.$$

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{3} - \varphi$$

Опір КЗ

$$X_{K3} = \frac{U_H^2}{S_{K3}} = \frac{6^2}{144} = 0,25 \text{ Ом.}$$

Коефіцієнт несиметрії лінійної напруги

$$K_{2U} = \frac{\sqrt{3} I_2 X_{K3}}{U_H} = \frac{\sqrt{3} \cdot 483 \cdot 0,25}{6000} 100\% = 3,5\%.$$

Потужність батарей конденсаторів, необхідної для повного усунення несиметрії напруги ($K=1$), визначимо за формулою (3.14) з урахуванням положення вектора I_2 у III області ($\xi=\pi/3$)

$$Q_\Sigma = 2\sqrt{3} K I_2 U_H \sin(\psi_2 + \xi) = 2\sqrt{3} \cdot 1 \cdot 483 \cdot 6,3 \sin(60^\circ + 60^\circ) = 9100 \text{ квар.}$$

При потужності батарей 5400 квар несиметрія напруги зменшиться до

$$K_{2U*3AI} = K_{2U} \left(1 - \frac{Q}{Q_\Sigma}\right) = 3,5 \left(1 - \frac{5400}{9100}\right) = 1,3\%,$$

що буде вже допустимо.

Розподiл батарей по фазам вiдповiдно рис.3.1 при $\psi_2 = \pi/3$:

$$Q_{BK}^{AB} = 5400 \cdot 0,34 = 1800 \text{ квар}; \quad Q_{BK}^{CA} = 5400 \cdot 0,66 = 3600 \text{ квар.}$$

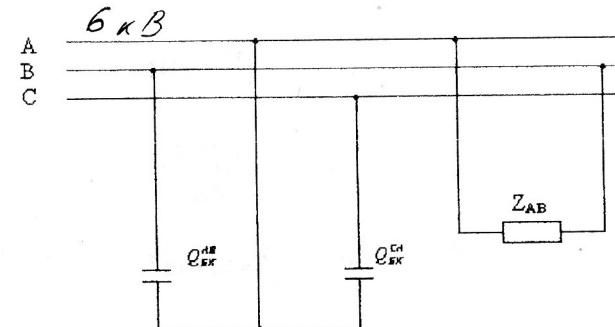


Рис. 3.3. Схема пiдключення батарей конденсаторiв СП для симетрування напруг

Висновок: Розрахований СП знижить несиметрiю напруг з 3,5% (що не вiдповiдало нормально допустимому значенню 2%) до 1,3%.

Приклад 3

Вибрati ФСУ для мережi, розглянутiй у прикладi 2. Джерело гармонiк – дванадцятифазний вентильний перетворювач (ВП). Потужнiсть навантаження на ВП $S_{BP} = 15000$ кВА. Вiдноснi рiвнi гармонiк напруги в мережi: $U_{11*}=5,4\%$; $U_{13*}=4,6\%$.

Коефiцiєнт несинусоїдальностi складає

$$K_U = \sqrt{U_{11*}^2 + U_{13*}^2} = \sqrt{5,4^2 + 4,6^2} = 7,1 \text{ \%},$$

що перевищує нормально допустиме значення (5 %) для мереж напругою 6 кВ.

Потужнiсть БК за умовами симетризовання обирають таким же чином як i у прикладi 2. Батарei конденсаторiв, якi увiмкненi на лiнiйнi напругi U_{AB} та U_{CA} , з'єднують послiдовно з реакторами; частота налаштування фiльтруючого кола 550 Гц ($v_p=11$).

Струми гармонiк перетворювача

$$I_{11} = \frac{S_{BP}}{\sqrt{3} U_H \cdot v_p} = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 6 \cdot 11} = 130 \text{ A};$$

$$I_{13} = \frac{S_{BP}}{\sqrt{3} U_H \cdot v_q} = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 6 \cdot 13} = 110 \text{ A}.$$

Для розрахунку залишкової напруги гармонiк розрахуємо спочатку коефiцiєнти v_{q*} за формулою (3.20) та K_p^{AB} та K_p^{CA} за формулою (3.21):

$$v_{q*} = \frac{v_p}{v_q} = \frac{11^2}{13^2} = 0,716;$$

$$K_p^{AB(CA)} = \frac{Q_{BK}^{AB(CA)}}{S_{K3}};$$

$$K_p^{AB} = \frac{1,8}{144} = 1,25 \cdot 10^{-2};$$

$$K_p^{CA} = \frac{3,6}{144} = 2,5 \cdot 10^{-2}.$$

Коефіцієнти ρ_{AB} та ρ_{CA} знайдемо за формулою (3.19):

$$\rho_{AB(CA)} = \frac{1}{1 + \frac{3K_p^{AB(CA)}v_p^2}{1 - v_{q*}^2}}$$

$$\rho_{AB} = \frac{1}{1 + \frac{3 \cdot 1,25 \cdot 10^{-2} \cdot 11^2}{1 - 0,716^2}} = 0,06;$$

$$\rho_{CA} = \frac{1}{1 + \frac{3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 11^2}{1 - 0,716^2}} = 0,03.$$

Залишкові значення напруг 13-ї гармоніки мережі по відношенню до їх значень до установки ФСП визначимо за формулами (3.22), (3.23) та (3.24):

$$U_{13*AB} = \frac{p_{AB}\sqrt{3(1+p_{CA}+p_{CA}^2)}}{1+p_{AB}+p_{CA}} = \frac{0,06\sqrt{3(1+0,03+0,03^2)}}{1+0,06+0,03} = 0,1;$$

$$U_{13*CA} = \frac{p_{CA}\sqrt{3(1+p_{AB}+p_{AB}^2)}}{1+p_{CA}+p_{AB}} = \frac{0,03\sqrt{3(1+0,06+0,06^2)}}{1+0,06+0,03} = 0,05;$$

$$U_{13*BC} = \frac{\sqrt{3(p_{AB}^2+p_{CA}^2+p_{AB} \cdot p_{CA})}}{1+p_{AB}+p_{CA}} = \frac{\sqrt{3(0,06^2+0,03^2+0,06 \cdot 0,03)}}{1+0,06+0,03} = 0,127.$$

Таким чином, після установки ФСП, значення напруг 13-ї гармоніки у фазах стали такими:

$$U_{13*AB}^{FCII} = U_{13*AB} \cdot U_{13*} = 0,1 \cdot 4,6 = 0,46\%;$$

$$U_{13*CA}^{FCII} = U_{13*CA} \cdot U_{13*} = 0,05 \cdot 4,6 = 0,23\%;$$

$$U_{13*BC}^{FCII} = U_{13*BC} \cdot U_{13*} = 0,127 \cdot 4,6 = 0,58\%.$$

Коефіцієнт несинусоїdalності при застосуванні ФСП складає

$$K_U^{FCII} = \sqrt{U_{11*}^2 + U_{13*}^2} = \sqrt{0 + 0,58^2} = 0,58\%,$$

що задовільняє допустимому значенню коефіцієнта несинусоїdalності.

Необхідно перевірити, чи задовільняє потужність БК умові (3.15)

$$Q_{BK}^{AB(CA)} \geq 1,2U_{HB}I_{v\Sigma}^{AB(CA)},$$

де $I_{v\Sigma}^{AB(CA)}$ - діючі значення струму вищих гармонік, які протікають крізь фільтруючі кола, налаштовані на частоту v_p - \bar{u} гармоніки.

Для цього визначимо коефіцієнти σ_{vq*}^{AB} та σ_{vq*}^{CA} за формулами (3.17) та (3.18):

$$\sigma_{v13*}^{AB} = \frac{\sqrt{1+p_{CA}+p_{CA}^2}}{(1+p_{CA}+p_{AB})} = \frac{\sqrt{1+0,03+0,03^2}}{1+0,03+0,06} = 0,93;$$

$$\sigma_{v13*}^{CA} = \frac{\sqrt{1+p_{AB}+p_{AB}^2}}{1+p_{CA}+p_{AB}} = \frac{\sqrt{1+0,06+0,06^2}}{1+0,03+0,06} = 0,95.$$

За формулою (3.16):

$$I_{v\Sigma}^{AB} = \sqrt{\sum(I_{vq} \cdot \sigma_{vq*}^{AB})^2} = \sqrt{130^2 + (110 \cdot 0,93)^2} = 165 \text{ A};$$

$$I_{v\Sigma}^{CA} = \sqrt{\sum(I_{vq} \cdot \sigma_{vq*}^{CA})^2} = \sqrt{130^2 + (110 \cdot 0,95)^2} = 167 \text{ A}.$$


За умовою (3.15):

$$Q_{BK}^{AB} \geq 1,2U_{HB}I_{v\Sigma}^{AB} = 1,2 \cdot 6,3 \cdot 165 = 1247 \text{ квар};$$

$$Q_{BK}^{CA} \geq 1,2U_{HB}I_{v\Sigma}^{CA} = 1,2 \cdot 6,3 \cdot 167 = 1263 \text{ квар}.$$

Як видно умова виконується: $1800 > 1247$ та $3600 > 1263$.

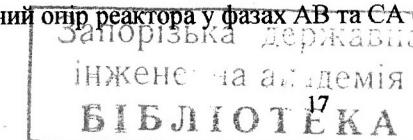Індуктивний опір реактора у фазах АВ та СА ($X_p = U_{HB}^2 / v_p^2 \cdot Q_{HB}$):



$$X_p^{AB} = \frac{6,3^2}{11^2 \cdot 1,8} = 0,18 \text{ Ом};$$

$$X_p^{CA} = \frac{6,3^2}{11^2 \cdot 3,6} = 0,09 \text{ Ом}.$$

Індуктивність реактора у фазах ($L = X_p / 2\pi\nu_p$):

$$L_{AB} = \frac{0,09}{2 \cdot 3,14 \cdot 11} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$L_{CA} = \frac{0,09}{2 \cdot 3,14 \cdot 11} = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

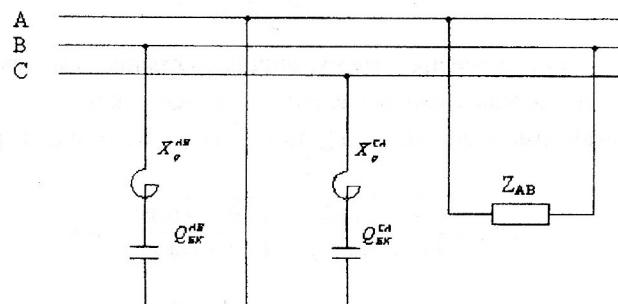


Рис. 3.3. Схема підключення ФСП для симетрування напруг і зниження гармонік напруг

Висновок: Розрахований ФСП знизив значення гармонік до 0,46 % у фазі А, до 0,23 % у фазі ВС, та до 0,58 % у фазі СА, що менше нормально допустимого значення 5 % для мереж напругою 6 кВ. Вибрані у прикладі 2 БК задовільняють умові на перевантаження.

ЛІТЕРАТУРА

- Справочник по електроснабженню промислових предприятий: Проектирование и расчет/ А. С. Овчаренко, М. Л. Рабинович, В. И. Мозырский, Д. И. Розинский. – К.: Техника, 1985. - 279 с.
- Жежеленко И. В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях. – М.: Энергоатомиздат, 1986. - 168 с.
- Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций. Учебник для студентов вузов. – М.: Энергия, 1976. - 552 с.
- Усатенко С. Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 325 с.

Міністерство науки та освіти України
Запорізька державна інженерна академія
Кафедра енергетичного менеджменту

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект по дисципліні

“Системи виробництва і забезпечення якості електроенергії”

Тема “Розробка фільтросиметрючого пристроя для забезпечення якості електроенергії”

Студент гр. ЕМ-

Спеціальність 7.000008 “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ВИХІДНІ ДАНІ

1. Потужність однофазного навантаження (фази ____), $S = \text{_____} \text{ МВА}$
2. Коефіцієнт потужності однофазного навантаження, $\cos\varphi = \text{_____}$
3. Номінальна напруга мережі, $U_H = \text{_____} \text{ кВ}$
4. Потужність КЗ у точці підключення навантаження, $S_{KZ} = \text{_____} \text{ МВА}$
5. Кількість фаз вентильного перетворювача (ВП)
6. Потужність навантаження на ВП $S_{VP} = \text{_____}$
7. Відносні рівні гармонік напруги у мережі $U_1 * = \text{____\%}, U_2 * = \text{____\%}$

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибрати лінійні напруги, на які вмикається фільтросиметрючий пристрій, і співвідношення потужностей конденсаторів, які визначаються умовами симетрування напруги.
2. Розрахувати залишкові значення напруг гармонік і коефіцієнт несинусоїdalності.

Завдання видане “ ” 20 р.
Термін здачі “ ” 20 р.

Завдання видав

Міністерство науки та освіти України
Запорізька державна інженерна академія
Кафедра енергетичного менеджменту

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект по дисципліні

“Системи виробництва і забезпечення якості електроенергії”

Тема “Розробка фільтросиметрючого пристроя для забезпечення якості електроенергії”

Студент гр. ЕМ-_____

Спеціальність 7.000008 “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ВИХІДНІ ДАНІ

1. Потужність однофазного навантаження (фази ____), $S = \text{_____} \text{ МВА}$
2. Коефіцієнт потужності однофазного навантаження, $\cos\varphi = \text{_____}$
3. Номінальна напруга мережі, $U_H = \text{_____} \text{ кВ}$
4. Потужність КЗ у точці підключення навантаження, $S_{KZ} = \text{_____} \text{ МВА}$
5. Кількість фаз вентильного перетворювача (ВП)
6. Потужність навантаження на ВП $S_{BП} = \text{_____}$
7. Відносні рівні гармонік напруги у мережі $U_* = \text{____\%}, U_{**} = \text{____\%}$

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибрати лінійні напруги, на які вмикається фільтросиметрючий пристрій, і співвідношення потужностей конденсаторів, які визначаються умовами симетрування напруги.
2. Розрахувати залишкові значення напруг гармонік і коефіцієнт несинусоїdalності.

Завдання видане “ ” 20 р.
Термін здачі “ ” 20 р.

Завдання видав

де U_{HB} – номінальна напруга батарей конденсаторів; К – відносна величина зменшення несиметрії. Значення кута ξ беруть рівним $-\pi/3$ при $90^\circ \leq \psi_2 \leq 210^\circ$; 0 – при $210^\circ \leq \psi_2 \leq 330^\circ$; $+\pi/3$ – при $-30^\circ \leq \psi_2 \leq 90^\circ$ (І, ІІ, та ІІІ області на рис.3.1). Лінійні напруги, на які вмикають конденсатори та їхній розподіл потужностей:

$$\frac{Q_{BC}}{Q_z} \text{ та } \frac{Q_{CA}}{Q_z}; \quad \text{або} \quad \frac{Q_{AB}}{Q_z} \text{ та } \frac{Q_{BC}}{Q_z}; \quad \text{або} \quad \frac{Q_{AB}}{Q_z} \text{ та } \frac{Q_{CA}}{Q_z}$$

вибирають за кривими (рис.3.1) в залежності від аргументу ψ_2 струму I_2 .

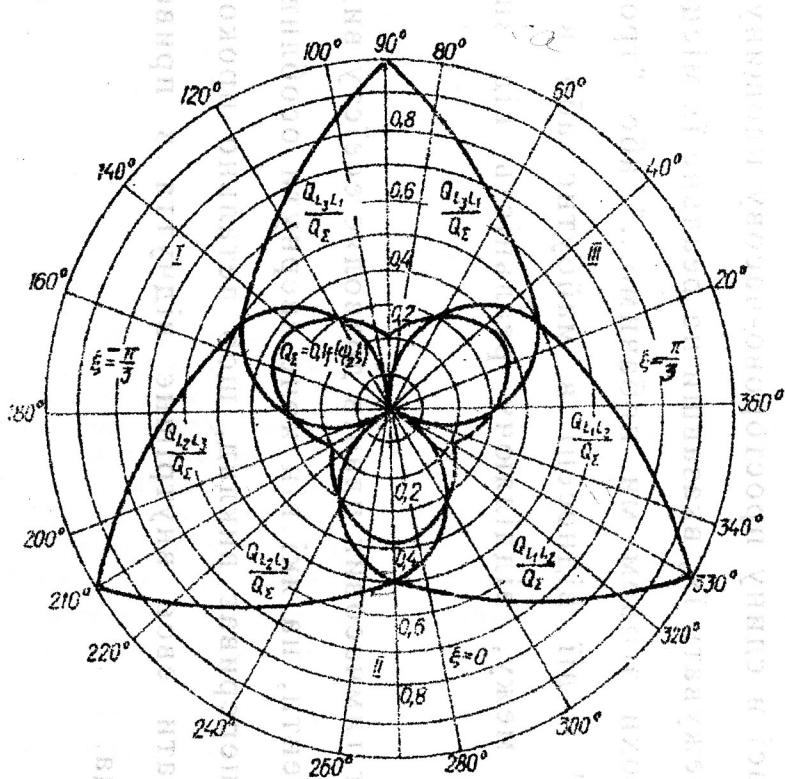


Рис. 3.1. Номограма для розрахунку симетрючого пристрою

Номограмою користуються таким чином. Спочатку визначають кути ψ_2 і ξ . Значення кута ψ_2 відкладають на зовнішньому колі і проводять від цього лінію до центру кола. Значення кута ξ вказує на область номограми (І, ІІ, або ІІІ). Точки перетину проведеної лінії з кривими вказують на які фази вмикаються конденсатори і їхню частку від Q_E .

Припустимо, що вектор струму I_2 знаходить у області ІІ ($\psi=300^\circ$, $\xi=0$).

Згідно номограми конденсатори підключаються на фази АВ і ВС.

Тоді схема СП буде мати наступний вигляд (рис. 3.2):

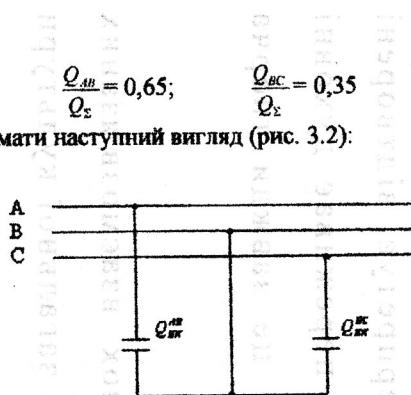


Рис. 3.2. Схема підключення батарей конденсаторів СП

3.4. Розрахунок параметрів фільтросиметрючого пристрою (ФСП).

Пристрій уявляє собою несиметричний фільтр, який підключається на дві лінійні напруги мережі. Вибір лінійної напруги, на яку підключаються фільтруючі кола ФСП, та співвідношення потужностей конденсаторів, що вмикаються у фазі фільтра, визначаються умовами симетрування напруги (див підрозділ 3.3). Потужність БК, яка вмикається на лінійну напругу $U_{AB}(U_{BC})$, повинна задовільняти умові

$$Q_{BK}^{AB(BC)} \geq 1,2 U_{HB} I_{v2}^{AB(BC)}, \quad (3.15)$$

де I_{v2} – діюче значення струму вищих гармонік, які протікають крізь фільтруюче коло, налаштоване на частоту v_p -ї гармоніки. Струм $I_v^{AB(BC)}$ визначають за виразом:

$$I_{v2}^{AB(BC)} = \sqrt{\sum (I_{vq} \cdot \sigma_{vq}^{AB(BC)})^2}, \quad (3.16)$$

де I_{vq} – струм v_q -ї гармоніки, А; $\sigma_{vq}^{AB(BC)}$ – частка струму I_{vq} , що тече крізь плече фільтра, яке підключено на напругу $U_{AB}(U_{BC})$.

Коефіцієнти σ_{vq} при підключенні фільтра на напругу U_{AB} та U_{BC} :

$$\sigma_{vq}^{AB} = \frac{\sqrt{1 + p_{BC} + p_{BC}^2}}{1 + p_{BC} + p_{AB}}, \quad (3.17)$$

$$\sigma_{vq}^{BC} = \frac{\sqrt{1 + p_{AB} + p_{AB}^2}}{1 + p_{BC} + p_{AB}}, \quad (3.18)$$