

Лабораторна робота №5

Тема: Розробка структурної схеми нижнього рівня АСУТП або РТК

Мета: Набути навичок з розробки структурної схеми КТЗ нижнього рівня АСУТП або РТК із застосуванням обраних технічних засобів.

Завдання

Використовуючи результати лабораторної роботи 4 розробити структурну схему АСУТП (нижній рівень), на якій відобразити:

- первинні перетворювачі;
- нормуючі пристрої;
- багатоканальні вторинні прилади;
- пускачі;
- виконавчі механізми;
- регулюючі органи.

Приклад виконання схеми представлено на рисунку.

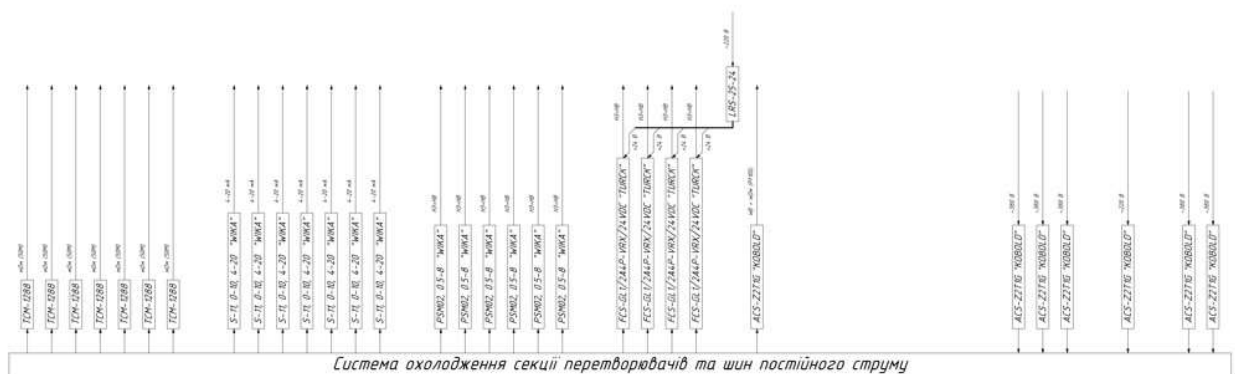


Рисунок – структурну схему АСУТП (нижній рівень)

Вимоги до звіту

Структурна схема повинна бути виконана у програмному середовищі САПР конвертована у файл pdf формату, завантажена на сайт системи Moodle ЗНУ.